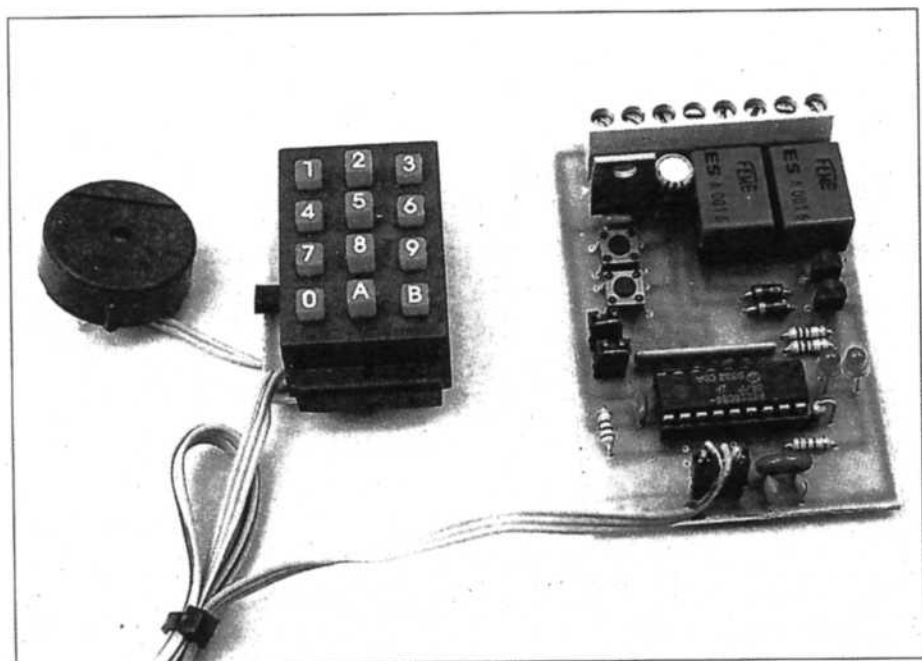


# TASTIERA POLIFUNZIONALE VIA RS-232

**Ecco un modo per riuscire a sfruttare il proprio computer anche per controllare unità logiche esterne: per l'antifurto, per il portone d'ingresso, per l'ufficio, o per gestire un controllo accessi**

di Andrea Sbrana - 1ª parte



**D**a un sondaggio effettuato tra hobbisti e lettori di riviste elettroniche, è emerso che le richieste maggiori sono indirizzate al mercato della sicurezza, forse perché in continua evoluzione, forse perché anche il numero dei ladri e dei truffatori sta aumentando di pari passo!

Così, anche se già proponiamo spesso circuiti inerenti il settore della sicurezza, in particolar modo nei prossimi mesi presenteremo alcuni progetti realizzati con la più alta tecnologia possibile per l'hobbista e, quindi, anche affidabili per applicazioni prossime alle richieste commerciali.

Questo mese proponiamo una tastiera elettronica del tutto diversa da quelle presentate fino a oggi anche su altri mensili specializzati: funziona solo su tre fili, viene alimentata con 5 volt,

trasmette i codici corrispondenti allo standard RS-232 e impiega una tastiera inseribile in un frutto della B-Ticino serie Living.

## Le caratteristiche principali

La caratteristica di maggior rilievo sta nel fatto di dialogare su soli tre fili, senza quindi rendere necessaria la stesura di cavetti multifilari particolarmente difficile specie nei vecchi impianti. Un filo per la massa, un filo per l'alimentazione uno per il segnale.

Il segnale in uscita rispetta poi lo standard RS-232, con velocità 1.200 baud, 1 bit di start, 8 bit di dato e due bit di stop, senza controllo di parità.

La possibilità di inserire la tastiera in un frutto della B-Ticino, inoltre, rende il

circuito ancor più interessante perché applicabile a un maggior numero di esigenze.

Il circuito di questo mese potrà quindi essere abbinato ad un computer (tramite una minima interfaccia) oppure ad un secondo circuito che presenteremo il prossimo mese e che farà da ricevitore (e quindi da vera e propria chiave).

## Funziona così

In Figura 1 vediamo lo schema elettrico della tastiera: i componenti necessari sono pochissimi e cioè un microcontrollore programmato appositamente, un cicalino piezo per le segnalazioni di pressione tasto corretta, un oscillatore per definire la cadenza della seriale, una rete resistiva per l'interfacciamento della tastiera e un transistor per trasmettere il codice premuto.

Riteniamo che dal lato elettrico non vi sia da specificare niente, data la semplicità circuitale, a parte che la tensione d'alimentazione dovrà necessariamente essere di 5 V, pena la rottura del microcontrollore.

In Figura 3 invece vediamo il diagramma a blocchi relativo al software inserito nel PIC. Dopo la fase iniziale di inizializzazione dei registri che dovranno essere impiegati, si esegue la scansione della tastiera, andando a "vedere" quale tasto viene premuto.

Se la tastiera non viene sollecitata e quindi non viene premuto alcun tasto, la scansione riprende dal primo tasto. La fase successiva alla rivelazione di un tasto premuto è quella dell'antirimbollo, necessaria per determinare se c'è stata effettivamente la pressione del tasto, oppure si è trattato soltanto di un falso contatto.

Quando termina la routine dell'antirimbollo, anche se per amor di brevità non è stato specificato nel diagramma a blocchi, il PIC controlla nuovamente il tasto premuto per verificare che sia ancora premuto ed in caso contrario torna alla scansione della tastiera. Se invece il tasto premuto è rimasto in quello stato per più di circa 20 mS, allora il PIC trasmette con protocollo RS-232 il dato

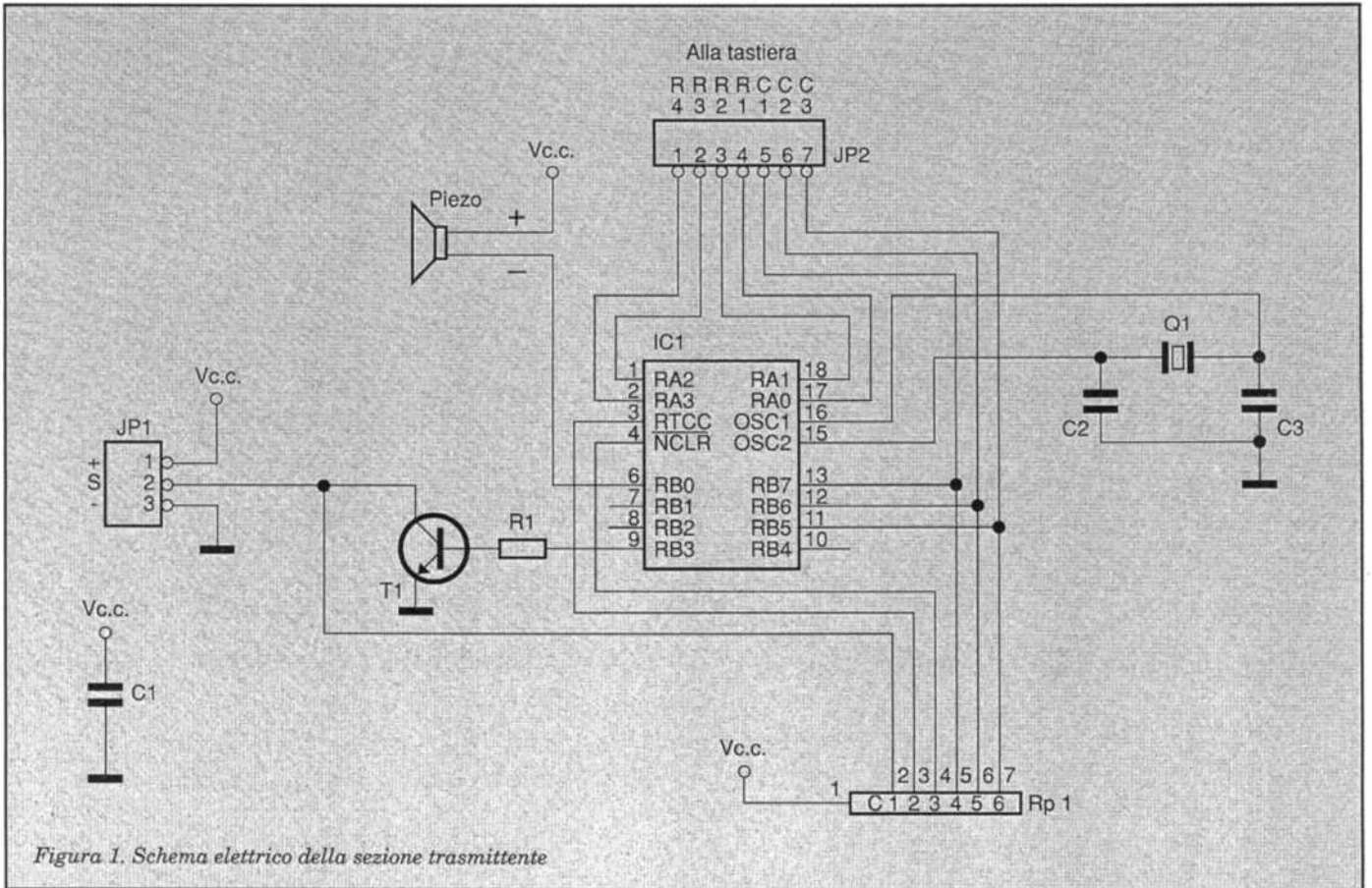


Figura 1. Schema elettrico della sezione trasmittente

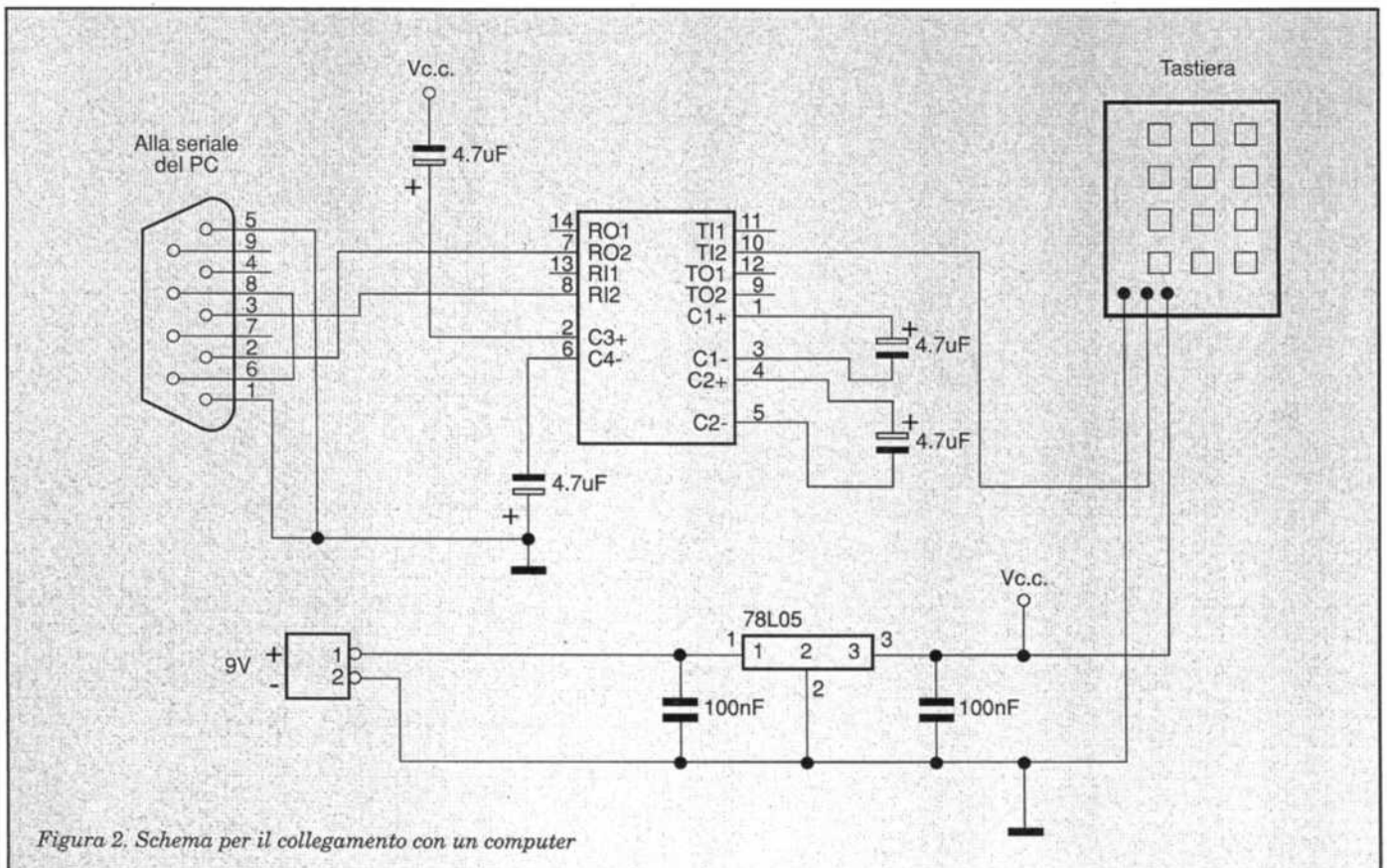


Figura 2. Schema per il collegamento con un computer

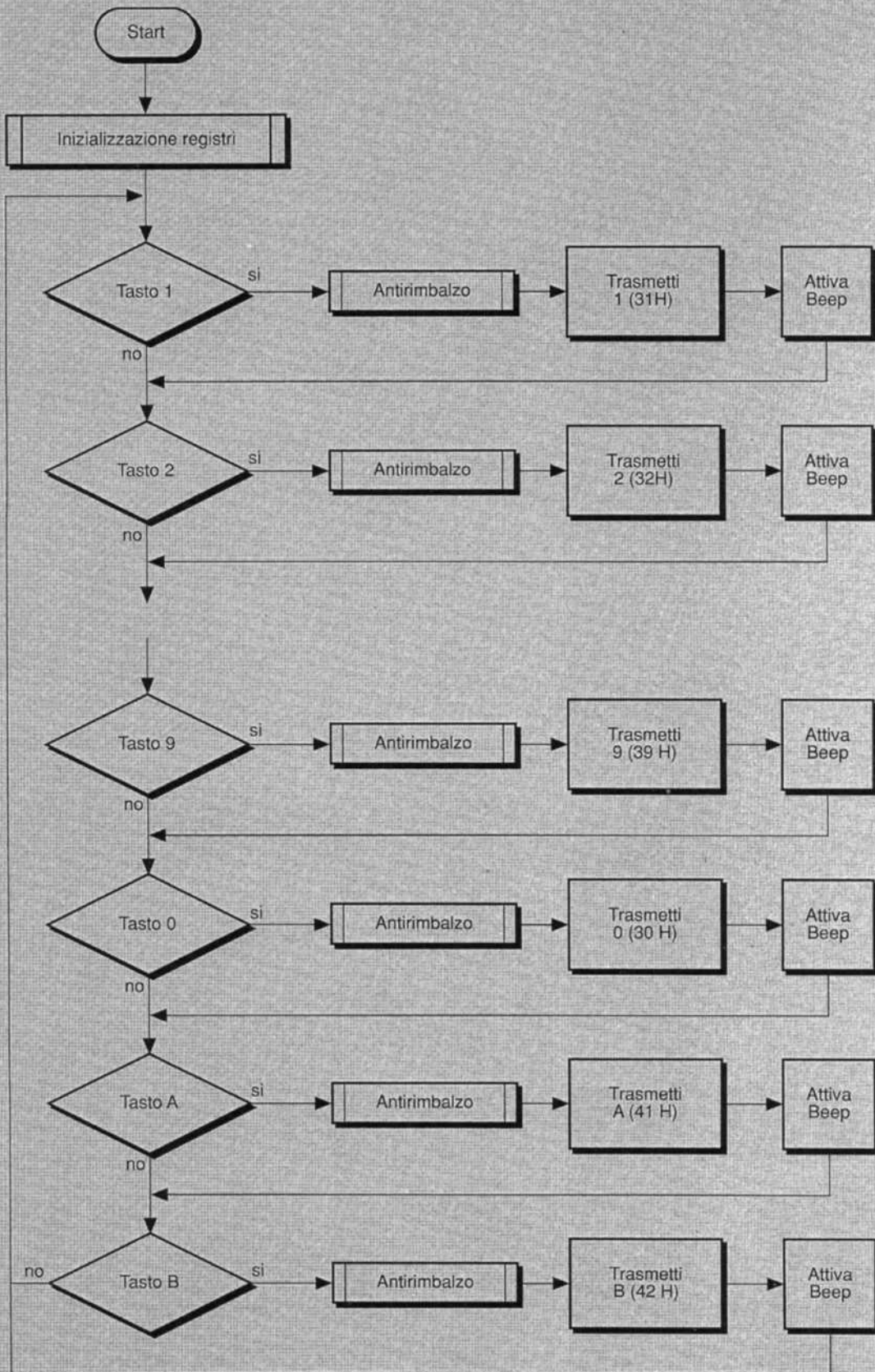


Figura 3. Flow-chart del software inserito nel PIC

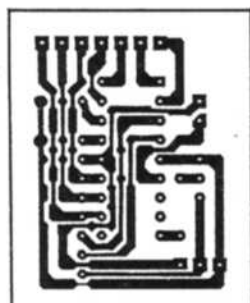


Figura 4. Circuito stampato in scala 1:1

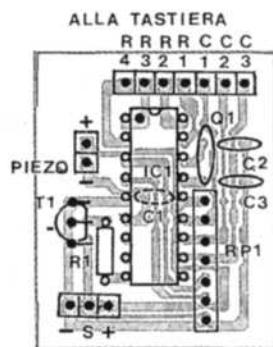


Figura 5. Disposizione dei componenti

## ELENCO COMPONENTI

### Semiconduttori

IC1: PIC16C54XT programmato (0337/259730)  
T1: BC337

### Resistori

R1: 10 kΩ  
Rp1: Rete resistiva 10 kΩ 1+6

### Condensatori

C1: 100 nF  
C2, C3: 56 pF

### Varie

Piezo: Cicalino piezo  
Q1: Oscillatore 3.58 MHz

relativo al tasto premuto e, contemporaneamente, attiva per un breve periodo il cicalino, a conferma dell'avvenuta trasmissione.

Il dato trasmesso è quindi, come precedentemente specificato, in protocollo RS-232, cioè ad esempio il numero 3 viene trasmesso come 33h, dove "h" sta per esadecimale.

In questo modo si rende la tastiera compatibile, ovviamente con certe limitazioni e alcuni vantaggi, con un tastierino numerico per computer che dialoga via seriale. I numeri, quindi, vengono trasmessi rispettando la Tabella 1.

Per quanto riguarda invece le lettere A e B presenti sul tastierino, vengono inviati rispettivamente i codici 41h e 42h, corrispondenti alle cifre A e B maiuscole.

Se avete necessità di modificare questi codici, per esempio sostituendo le lettere A e B con i classici "\*" e "#", potete contattare l'autore dell'articolo al numero 0337/259730, ovviamente per quantitativi superiori alla decina di pezzi.

## Montaggio

Realizzare questo tastierino è abbastanza facile, specie seguendo la traccia riportata in Figura 4 e la disposizione dei componenti di Figura 5. Dovete però, come al solito prendere le dovute precauzioni, ad esempio inserendo uno zoccolo per IC1.

Anche per i condensatori dovrete fare attenzione: sono tutti e tre collocati al di sotto dello stampato e, in particolare, per C1 non sono nemmeno previste le piazzole di ancoraggio, ma dovrà essere

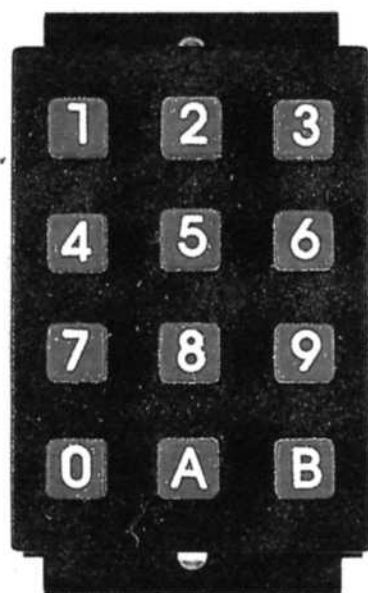


Tabella 1 - Corrispondenza tra i numeri e i dati trasmessi

Numeri	Dati inviati
0	30h
1	31h
2	32h
3	33h
4	34h
5	35h
6	36h
7	37h
8	38h
9	39h

saldato fra il pin 5 e il pin 14 di IC1 (rispettivamente il negativo ed il positivo del PIC). La tastiera andrà collegata invece per mezzo di un connettore femmina a passo 2,54.

Il circuito così realizzato sarà subito pronto a trasmettere i caratteri ASCII richiesti; ricordatevi però di alimentarlo con una tensione di soli 5 volt.

Se volete provarlo con un computer, dovrete necessariamente realizzare anche il piccolo circuito adattatore di Figura 2, per allineare le tensioni del PIC a quelle della seriale RS-232.

Alcuni lettori, potranno addirittura impiegarlo solamente con il computer, scrivendo il software nel linguaggio desiderato, e potendo così anche realizzare controlli accessi con infiniti codici, sfruttando la capacità del disco e la velocità del computer. Come sappiamo infatti, con un controllore hardware quale il PIC, non è possibile gestire una grossa mole di codici e di altre informazioni quali l'ora e la data, mentre per un computer ciò è facilissimo, sempre ovviamente se il lettore è un buon programmatore!

Il prossimo mese, presenteremo il secondo stadio di questa tastiera, e cioè la sezione ricevente e di decodifica, con la quale sarà possibile memorizzare su EEPROM (quindi senza più preoccuparsi della mancanza di alimentazione) due codici diversi, indipendenti e con uscite distinte, sia set/reset che impulsive, con lunghezza variabile tra 1 e 10 cifre, impostabili direttamente dall'utente finale e modificabili a piacere senza più gettare via il vecchio microcontrollore come accadeva in passato.

continua

